

# 브러시리스 交流 發電機의 電壓制御 特性에 관한 研究

尹 智 根 · 梁 注 鑄 · 河 注 植

## The Study on Voltage Control Characteristics of the Brushless AC Generator

Ji-Geun Yoon · Joo-Ho Yang · Joo-Shik Ha

.....<目次>.....

Abstract

記號說明

1. 序論
2. 브러시리스 交流發電機의 自動電壓調整 特性
3. 二捲線 勵磁型 自動電壓整裝調置의 制御 特性

4. 實驗

5. 考察

6. 結論

參考文獻

### Abstract

In modern ships, it is very important to keep the voltage of the power source to be constant because the voltage variation according to the load change may cause the fatal troubles of the electric devices. Especially, the most of the newly developed electric or control equipments require the more accurate constant voltage source. To meet this requirement, many kinds of automatic voltage regulators of higher accuracy are recently developed and adopted in ship's electric power systems.

This paper deals with the method of analyzing the voltage control characteristics of AC brushless generator with AVR of 2 windings exciting type. In this paper, affectations of the loop gain ( $K_0$ ) on the stability, the off-set and the transient characteristics of the voltage control system are studied and the square integral of the control error is adopted as the criterion function in the evaluation of the control quality. The following results are obtained.

- (1) The system has the off-set and the bigger the value of the loop gain  $K_0$  becomes, the smaller the value of the off-set becomes.

- (2) The system is stable however big the value of  $K_0$  many becomes.
- (3) 2 roots of the characteristic equation become a pair of conjugate complex. But this is not a dominant root and this mode is decayed very rapidly in the output response.
- 4) The bigger the value of  $K_0$  becomes, the smaller the value of the square integral error becomes.

### 記 號 說 明

$K_m$  : 交流勵磁機의 勵磁電流와 誘起起電力과의 關係  $\frac{E_0}{if}$  (V/A)

$K_f$  : 交流勵磁機의 勵磁電壓과 勵磁電流과의 關係  $\frac{if}{ef}$  (A/V)

$K_1$  : 端子電壓과 AVR의 電壓檢出回路의 整流器 出力電壓과의 比  $\frac{E'}{V}$  (V)

$K_{fc}$  :  $F_2$ 의 勵磁電壓과 勵磁電流과의 關係  $\frac{ifc}{efc}$  (A/V)

$K_c$  : AVR의 偏差電壓에 따른 出力電壓( $F_2$  勵磁電壓) 利得

$K_x$  :  $F_1$ 勵磁電流分의 主勵磁電壓에 作用하는 比

$K_y$  :  $F_2$ 勵磁電流分의 主勵磁電壓에 作用하는 比

$K_d$  : 램핑回路의 利得

$K_T$  : 溫度變化等에 따른 抵抗等의 係數變化分

$T_d$  : 램핑回路의 時定數

$T_{fp}$  :  $F_1$ 側의 時定數

$T_{fc}$  :  $F_2$ 側의 時定數

$T_f$  : 主勵磁側의 時定數

### 1. 序 論

現在, 船舶用 發電機로는 各種型式의 것이 使用되고 있으며, 브러시레스 交流發電機는 60年初 부터 開發되어, 保守가 간단하다는 利點때문에 最近 船舶에 널리 使用되고 있다.

즉, 종래의 直流勵磁機型 交流發電機와 自勵交流發電機에서는 勵磁電流를 브러시와 슬립링을 거쳐서 發電機界磁에 供給되는데 이의 접촉불량에서 오는 스파크가 문제가 되며, 특히 船舶과 같이 속도가 높고 기름기가 많은 환경하에서는 브러시의 소모가 심하고, 보수에 많은 시간을 필요로 하기 때문에 船舶의 省力化 경향에 따라 브러시레스 交流發電機의 使用이 증가되고 있다.

원래 自勵交流發電機는 理論의으로는 自動電壓調整器(Automatic Voltage Regulator, 이하 AVR로 칭함)가 없어도 一定電壓을 유지할 수 있다.<sup>1)</sup>

그러나 實제로는 다음에 예거하는 요인들에 의하여 電壓이 變動하며, 그 變動率은 3%程度까지 달할 수도 있다.<sup>1)</sup>

1) 溫度 變化에 의한 各部의 抵抗值變化

2) 磁氣飽和現狀

3) 周波數變化에 의한 리액坦斯 變化

한편 最近의 船舶에 있어서는 自動化 및 設備의 合理化 등으로 보다 높은 電壓精度가 요구되고 있다. 따라서 일반적으로 AVR을 使用하여 精度높은 自動電壓調整을 행하고 있다.<sup>2), 3), 4), 5)</sup>

交流發電機에 있어서 励磁方式으로는<sup>1)</sup>

1) 直流励磁機方式

2) 自勵複捲勵磁方式

3) 브러시리스 交流勵磁機方式

4) 썬이리스터를 이용한 勵磁方式<sup>6)</sup>

등이 있으며, AVR은 半波分流型<sup>7)</sup>, 二捲線勵磁型 등이 使用되고 있다.

本研究에서는 二捲線 勵磁型 AVR을 갖는 브러시리스 交流發電機에 있어서 電壓制御特性을 定量적으로 分析하고, 페루우프의 利得이 安定性, 定常特性 및 過渡特性등에 미치는 영향에 대하여 檢討하기로 한다. 또한 二乘制御面積을 評價函數로 定義하고<sup>8)</sup> 페루우프의 利得과 評價函數와의 關係 및 最適運轉條件等에 대해서 考察해 보기로 한다.

## 2. 브러시리스 交流發電機의 自動電壓調整特性

### 2.1 브러시리스 交流發電機의 自動電壓調整特性

브러시리스 交流發電機는<sup>9)</sup> Fig. (2.1)과 같이 主發電機의 固定子와 回轉子, 交流勵磁機 및 交流勵磁機의 界磁에 勵磁電流를 공급하는 勵磁裝置와 AVR로 구성되어 있고, 交流勵磁機는 三相廻轉電機子型 交流發電機로서 主發電機의 被動側 베어링과 廻轉子(界磁) 사이의 軸上에 設置되어며, 이의 廻轉子는 電機子, 整流器 및 抵抗, 콘텐사, 씨리스터등의 보호장치로 되어 있으며, 勵磁裝置는 리액

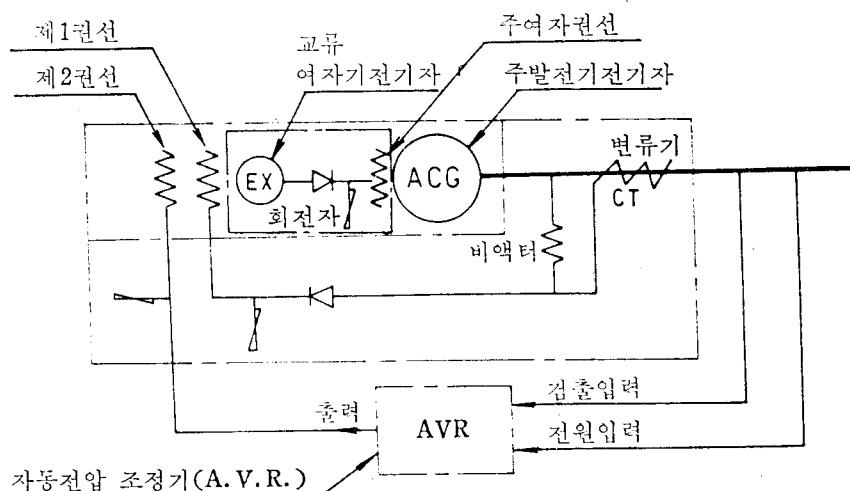


Fig. (2.1) Schematic diagram of brushless A.C. Generator

터, 變流器 및 整流器와 그의 보호장치로 되어 있다.

Fig. (2.1)은 交流勵磁機에 二組의 勵磁捲線( $F_1, F_2$ )으로 구성된 二捲線 勵磁方式의 系統圖이다. 본 勵磁方式은 흔히 使用하고 있는 半波分流型 AVR方式과는 달리 第一捲線( $F_1$ )측은 리액터, 變流器를 거쳐 항상 過勵磁의 狀態로 勵磁電流를 供給해 놓고, 第二捲線( $F_2$ )측은 AVR을 통해  $F_1$ 의 AVR 過勵磁分을 삭감하기 위한 逆勵磁分을 供給한다.

發電機 端子電壓이 설정된 電壓보다도 下降될 경우, AVR特性에 의해  $F_2$ 勵磁를 強하게 하여 端子電壓의 下降을 막는다. 또 역으로 設定電壓보다도 上昇하면  $F_2$ 를 증가해서 上昇을 막아 端子電壓을 항상 일정하게 유지하도록 한다.

## 2.2 自動電壓 調整原理

自勵交流發電機는 自己의 發生交流電壓을 變壓器(TR)와 리액터(X)를 通해서 發電機의 端子電壓에 比例하는 電流를 取하여 이것을 整流해서 無負荷 起電力を 유도하기 위한 勵磁電流로 供給하고 負荷電流가 흐르면 同期 임피던스 강하가 생겨 端子電壓이 하강하므로 이것을 보상하기 위하여 母線에 變流器(CT)를 접속하여 CT의 2 차측에서 負荷電流에 比例된 勵磁電流를 빼내어 리액터로 부터의 電流와 백터적으로 合成시켜 負荷의 크기, 力率에 關係없이 一定端子電壓을 유지하도록 한다.

Fig. (2.2)는 基本回路圖이며, 整流器의 直流측 負荷는 交流측에서는 抵抗으로 바꾸어 표시 Fig. (2.3)과 같이 等價回路로 나타내고(CT의 여자임피던스는 무시) 勵磁電流  $I_F$ 를 求하면

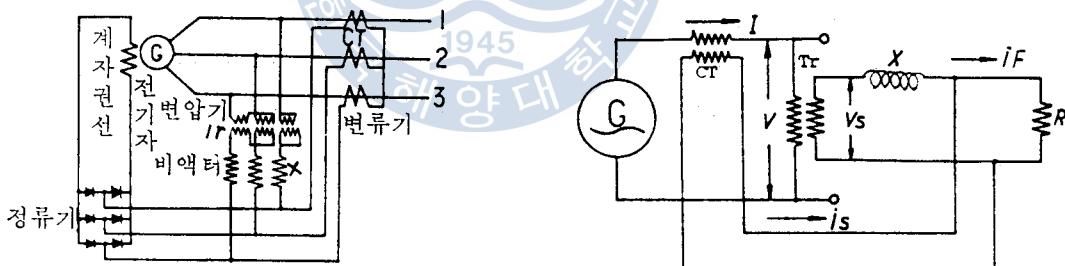


Fig. (2.2) Basic circuit of A.C. Generator.

Fig. (2.3) Equivalent circuit of A.C. Generator.

$$I_F = \frac{\dot{V}_s}{R + jX} + \frac{jX\dot{I}_s}{R + jX} = \frac{jX\frac{n_1}{a}}{a(1 + \frac{R}{jX})} \quad (2.1)$$

$$\text{단 } \left( \dot{V}_s = \frac{\dot{V}}{n_1}, \dot{I}_s = \frac{\dot{I}}{a}, a, n_1 = \text{권선비} \right)$$

여기서  $\dot{A} = \frac{\dot{V}}{n_1 j X} + \frac{\dot{I}}{a}$ 라 놓으면  $\dot{A}$ 는  $\dot{V}$ 보다 位相이  $90^\circ$  늦고  $|\dot{V}|$ 에 比例하는 빼터와  $\dot{I}$ 와 同位相이 고  $|\dot{I}|$ 에 比例하는 빼터를 합성한 것이고,  $I_F$ 는  $\dot{A}$ 보다  $\beta = \tan^{-1} \frac{R}{X}$ 만큼 位相이 빠르고, 절대치는  $|\dot{A}|$ 와 比例하는 값이다.

$$I_F = \frac{1}{Z} e^{j\beta} \left( \frac{V}{jXn_1} + \frac{I}{a} \right) \quad (2.2)$$

$(Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \beta = \tan^{-1} \frac{R}{X})$

한편 電壓  $\dot{V}$  負荷電流  $\dot{I}$  가 흐를 때 同期發電機의 所要 勵磁電流는 同期機의 突極性, 界磁의 抵抗, 磁氣回路의 饱和등을 무시하면  $|\dot{E}| = |\dot{V} + jX_s \dot{I}|$ 에 比例한다.

따라서  $\frac{X_s}{n_1} = \frac{X}{a}$  가 되도록  $n_1$  과  $a$  를 선정하면  $\dot{V}$  와  $\dot{I}$  의 임의의 값에 대해서  $|\dot{E}|$  와  $|I_F|$  는 比例하게 된다. 이 關係를 벡터로 표시하면 Fig. (2.4)와 같다.

즉, 두 삼각형이 닮은꼴이 되어 負荷電流가 변동해도 同期 임피단스 강하 만큼 CT에서 오는 勵磁電流分이 증가, 端子電壓은 일정하게 유지된다. 이를 식으로 표시하면

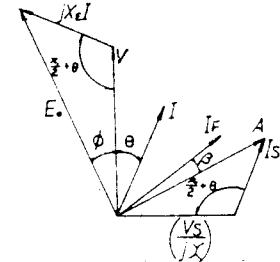


Fig. (2.4) Vector of A. C. Generator.

$$V = E_0 \cos \phi - X_s I \sin \theta \quad (2.3)$$

$$I_F = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{1}{\cos \phi} \cdot \frac{1}{Z} \left( \frac{V}{n_1} + \frac{X}{a} I \sin \theta \right) \quad (2.4)$$

$\left( \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V : AC전압 V 를 삼상전파정류시 직류전압 평균치 \right)$

### 2.3 블록 線圖

上記式(2.3) (2.4)를 利用, 自勵交流發電機의 블록 線圖를 나타내면 Fig. (2.5)와 같다. 또한 위에서 말한 바와 같이 端子電壓  $V$  가 負荷電流  $I$  와 關係없이 一定하려면

$$X_s \sin \theta = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{1}{\cos \phi} \cdot \frac{1}{Z} \cdot K_f \cdot K_m \cdot \cos \phi \frac{X}{a} \sin \theta \quad (2.5)$$

$$X_s = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{1}{Z} \cdot K_f \cdot K_m \frac{X}{a} \quad (2.6)$$

AVR이 없이 운전될 때에는  $I_F$ 에 의한  $V$  와의 관계를 표시한 無負荷 特性曲線(Fig. (2.6)의 A曲線)과  $V$ 에 의한  $I_F$  와의 관계를 표시한 界磁 임피단스曲線(Fig. (2.6)의 B直線)이 Fig. (2.6)과 같이  $V_{Top}$ 에서 운전하도록 리액터  $X$  를 설계한다.

$$\frac{3\sqrt{2}}{n_1 \pi} \cdot \frac{1}{\cos \phi} \cdot \frac{1}{Z} \cdot K_f \cdot K_m \cos \phi = 1 \quad (2.7)$$

(無負荷時 루프 계인이 1이 되도록 조정)

(2.7)式을 (2.6)式에 代入하면

$$\frac{X_s}{n_1} = \frac{X}{a} \text{ 가 된다.}$$

이 경우 理論的으로 端子電壓은 負荷에 關係없이 항상 일정하다. 그러나  $X$ ,  $X_s$ ,  $\frac{1}{Z}$  등이 운도 등에 의해서 조금이라도 변화한다면 (2.6)식은 成立되지 않고  $V$ 의 변동을 초래하게 되며 심한 경우에는  $V$ 의 변동이 10% 이상 심할 때도 있다.<sup>7)</sup>

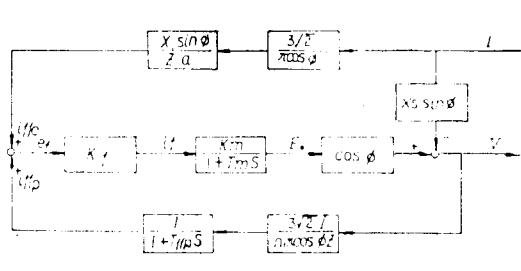


Fig. (2.5) Block diagram of A.C. Generator.

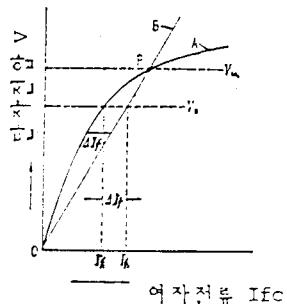


Fig. (2.6) If-V curve

따라서 AVR이 必要하게 되었고 특히 最近에는 設備의 合理化, 自動化의 傾向이 높아가 종래보다도 높은 電壓精度를 요구하게되어 AVR 사용이 보편화 되었다.

### 3. 二捲線 劵磁型 自動電壓調整裝置의 制御特性

#### 3.1 AVR의 回路構成과 動作原理

一般的으로 二捲線 劓磁型 AVR은 偏差檢出回路, 增幅回路, 位相制御回路, 電源回路, 썬이리스터 混合整流回路, 램핑回路 등으로 구성된다.

이를 系統圖로써 圖示하면 Fig. (3.1)과 같으며 Fig. (3.2)는 이의 回路圖의 一例이다.

Fig. (3.1)에서 偏差檢出回路는 電壓檢出回路와 比較回路로써 構成되어 電壓檢出回路는 端子電壓을 삼상전파정류 한후 C.R필터를 거쳐 比較回路에 보낸다.


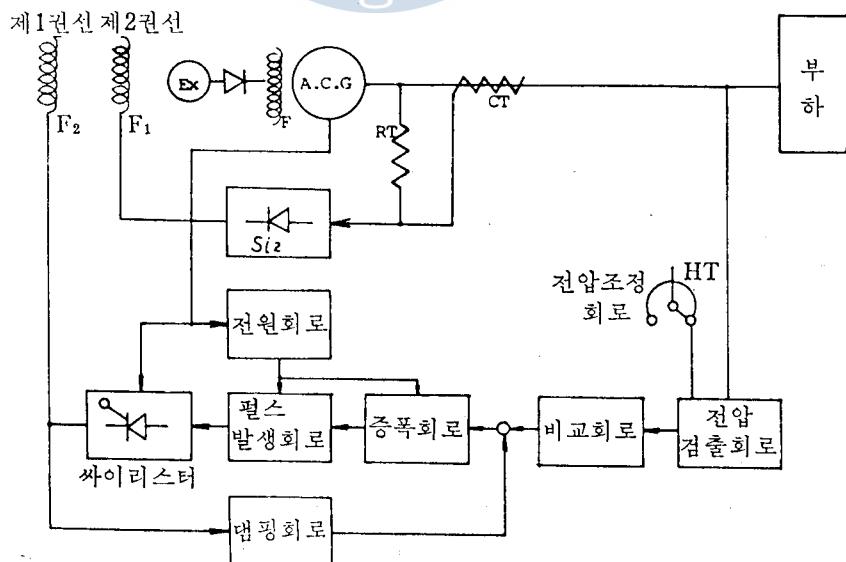


Fig. (3.1) Schematic diagram of AVR.

比較回路은 제너레이터 오드를 이용하여偏差電壓을 檢出하고 이 信號를 位相制御回路에 보내며 位相制御回路은 增幅回路와 UJT를 이용한 펄스發生回路로써 구성되며. 偏差電壓에 따라 싸이리스터의 位相角(도통각)  $\alpha$ 를 조정함으로써 제2권선  $F_2$ 에 흐르는 励磁電流를 調整하게 된다.

Fig. (3.3a, b)는 각부의 전압파형의 예로서 (3.3a)는 전원전압에 따른 각부의 파형을 그려놓은 것이다. (3.3b)는 각부의 형파이 메모리 스크린에 나타난 것이다.

다음에 래핑回路는 R.C회로로 AVR의 出力を 平滑해서 래핑 트랜스퍼마를 통하여 檢出回路에 귀화해서 제어계의 過渡應答을 安定化하는 亂調防止回路이다.

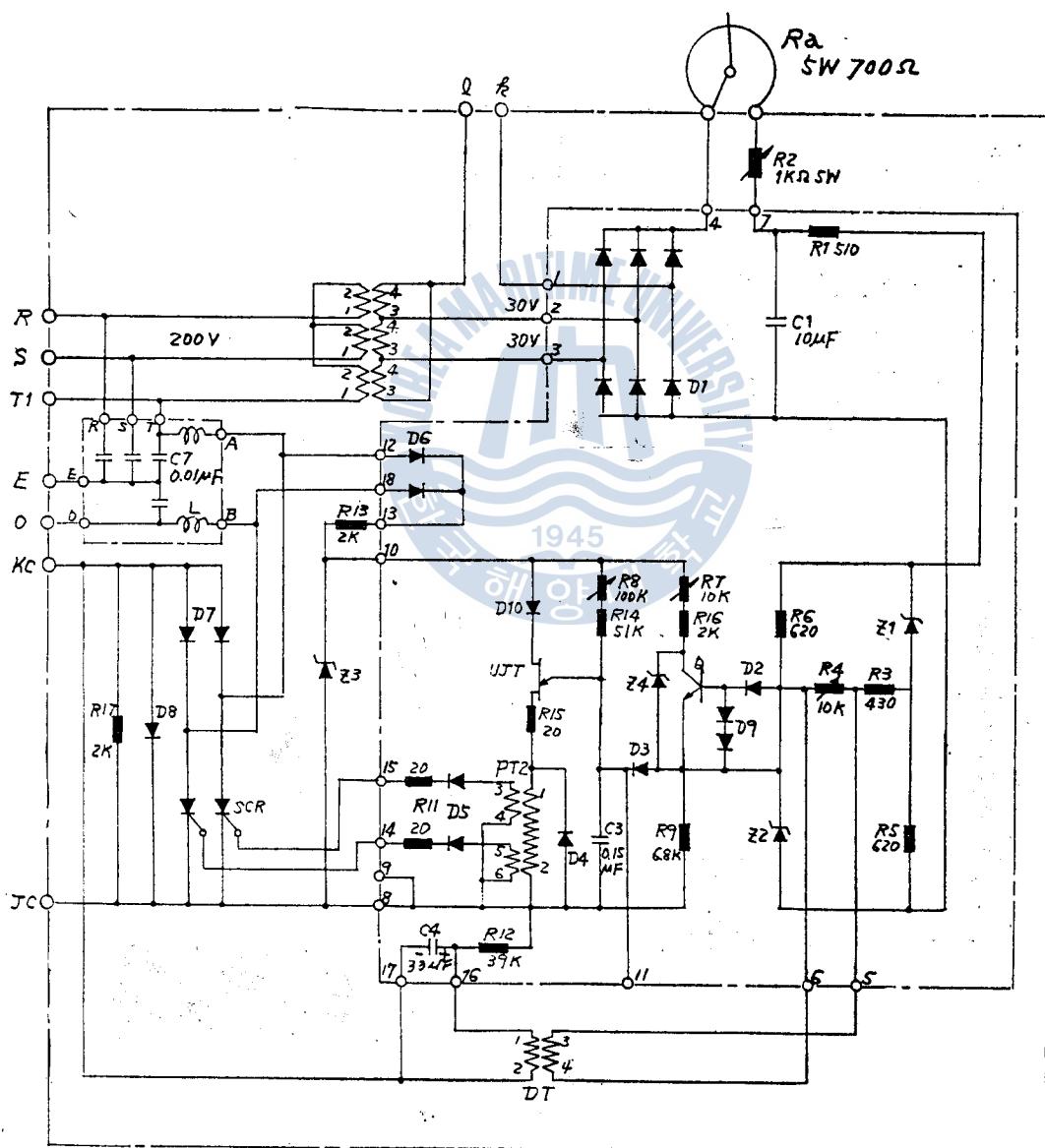

**Fig. (3.2)** Windings exciting type AVR

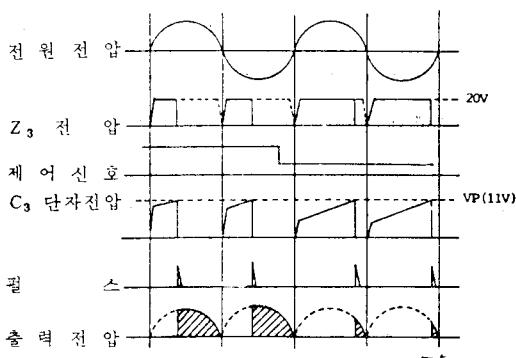


Fig. (3.3a) Signal curve of AVR.

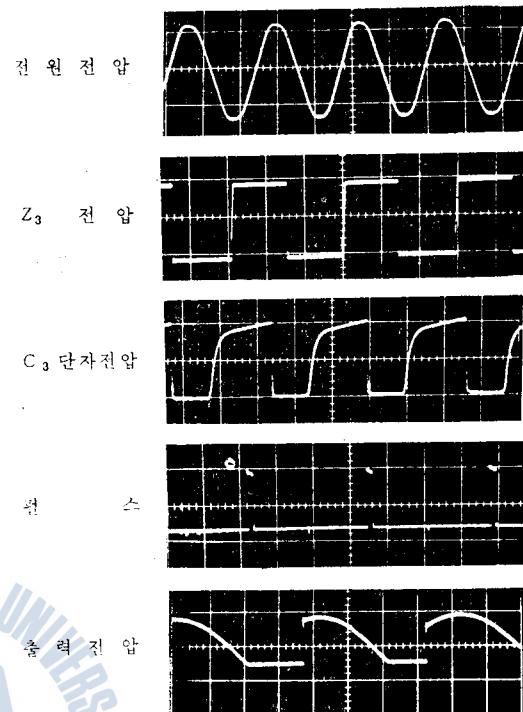


Fig. (3.3b) Signal curve of AVR.

### 3.2 二捲線 勵磁型 브러시리스 交流發電機의 블록線圖

#### (1) 偏差電壓檢出回路

$$E = \frac{3\sqrt{2}}{3\pi N} \quad (3.1)$$

$$E' - V_{ZD} = (i_1 + i_2)(R_a + R_1 + R_2) + R_6 i_1 \quad (3.2)$$

$$E' - V_{ZD} = (i_1 + i_2)(R_a + R_1 + R_2) + R_5 i_2 \quad (3.3)$$

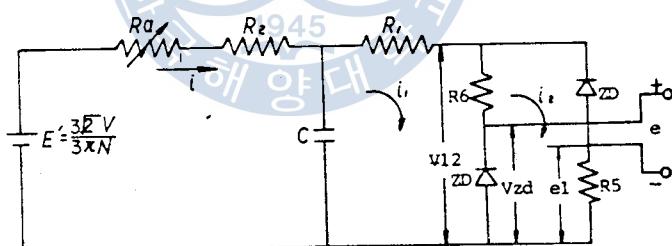


Fig. (3.4) Voltage detecting circuit of AVR

$$i_1 = \frac{R_5}{R_6} i_2 \quad (3.4)$$

$$E' - V_{ZD} = \left[ \left( 1 + \frac{R_5}{R_6} \right) (R_a + R_1 + R_2) + R_5 \right] i_2 \quad (3.5)$$

$$e = R_5 i_2 - V_{ZD} = (E' - V_{ZD}) K_R - V_{ZD} \quad (3.6)$$

단,  $K_R = \frac{R_5}{(1 + \frac{R_5}{R_6})(R_a + R_1 + R_2) + R_5}$

$$K_R = \frac{R_5}{(1 + \frac{R_5}{R_6})(R_a + R_1 + R_2) + R_5} \quad (3.7)$$

$$= \frac{R_5}{2(R_a + R_1 + R_2) + R_5} \quad (R_5 = R_6 \text{ 일 때})$$

(2)  $e$ 와  $efc$  관계

Fig. (3.1)의 位相制御回路는  $R_7$ 의 조정에 의해 UJT에서 만들어지는 펄스파에 의하여 싸이리스터의 도통각을 조정하므로써  $F_2$ 勵磁電壓을 位相制御한다.

여기서 偏差電壓  $e$ 와  $F_2$ 勵磁電壓  $efc$  사이에는 飽和特性을 갖는 非線形要素이다. 그러나 동작범위 내에서 線形화하면 다음과 같이 된다.

$$efc = K_c \cdot e + M \quad (3.8)$$

(3)  $iff$ ,  $ifc$ 와  $ef$ 와의 관계

前節에서 言及한 바와 같이 리액터와 變壓器로 부터 第一捲線  $F_1$ 에 흐르는 過勵磁電流와 AVR로부터 第二捲線  $F_2$ 에 흐르는 逆勵磁電流分이 交流勵磁機의 電壓에 미치는 比를 각각  $K_x$ ,  $K_y$ 라 생각하고 이를 式으로 表示하면 다음과 같이 된다.

$$iff \cdot K_x - ifc \cdot K_y = ef \quad (3.9)$$

## (4) 땜핑回路

Fig. (3.5)에서 入力電壓  $efc$ 에서 땜핑트랜스의 一次電壓  $e'$ 까지의 傳達函數와 땜핑트랜스의 二次電壓  $e''$ 에서 出力電壓  $ed$ 까지의 傳達函數를 구하여 全體 傳達函數를 구하면 다음과 같이 된다.<sup>10)</sup>

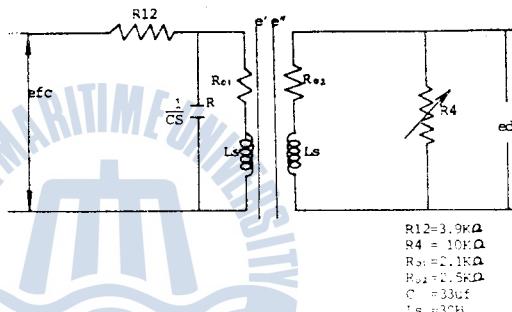


Fig. (3.5) Damping circuit of AVR.

## ① 一次側 傳達函數

$$\begin{aligned} E'(S) &= \frac{\frac{1}{CS}(R_{01}+LS)}{\frac{1}{CS}+R_{01}+LS} = \frac{R_{01}+LS}{1+R_{01}CS+LCS^2} \\ &= \frac{R_{01}+LS}{R_{12}+\frac{1}{CS}(R_{01}+LS)+\frac{1}{CS}+R_{01}+LS} = \frac{R_{01}+LS}{R_{12}+\frac{R_{01}+LS}{1+R_{01}CS+LCS^2}} \\ &= \frac{R_{01}+LS}{R_{12}+R_{12}R_{01}CS+R_{12}LCS^2+R_{01}+LS} = \frac{R_{01}+LS}{(R_{12}+R_{01})+(R_{12}R_{01}C+L)S+R_{12}LS^2} \end{aligned}$$

여기서  $C$ 가 미소하므로 윗식은 다음과 같이 된다.

$$\frac{E'(S)}{E_{fc}(S)} = \frac{\frac{R_{01}}{R_{12}+R_{01}} + \frac{L}{R_{12}+R_{01}} \cdot S}{1 + \frac{L}{R_{12}+R_{01}} \cdot S} \quad (3.10)$$

## ② 二次側 傳達函數

$$\frac{E_d(S)}{E''(S)} = \frac{R_4}{R_{02}+R_4+LS} = \frac{R_4}{R_{02}+R_4} \cdot \frac{1}{1 + \frac{L}{R_{02}+R_4} \cdot S} = \frac{R_4}{R_{02}+R_4} \quad (3.11)$$

$$(3) \frac{E_d(S)}{E_{f_c}(S)} = \frac{\frac{R_4}{R_{02}+R_4} \cdot \frac{R_{01}}{R_{12}+R_{01}}}{1 + \frac{L}{R_{12}+R_{01}} S} + \frac{\frac{R_4}{R_{02}+R_4} \cdot \frac{L}{R_{12}+R_{01}} \cdot S}{1 + \frac{L}{R_{12}+R_{01}} S} = \frac{Kd'}{1+Td \cdot S} + \frac{Kd \cdot S}{1+Td \cdot S} \quad (3.12)$$

$$Td = \frac{L}{R_{12}+R_{01}}$$

$$Kd' = \frac{R_4}{R_{02}+R_4} \cdot \frac{R_{01}}{R_{12}+R_{01}}$$

$$Kd = \frac{R_4}{R_{02}+R_4} \cdot \frac{L}{R_{12}+R_{01}}$$

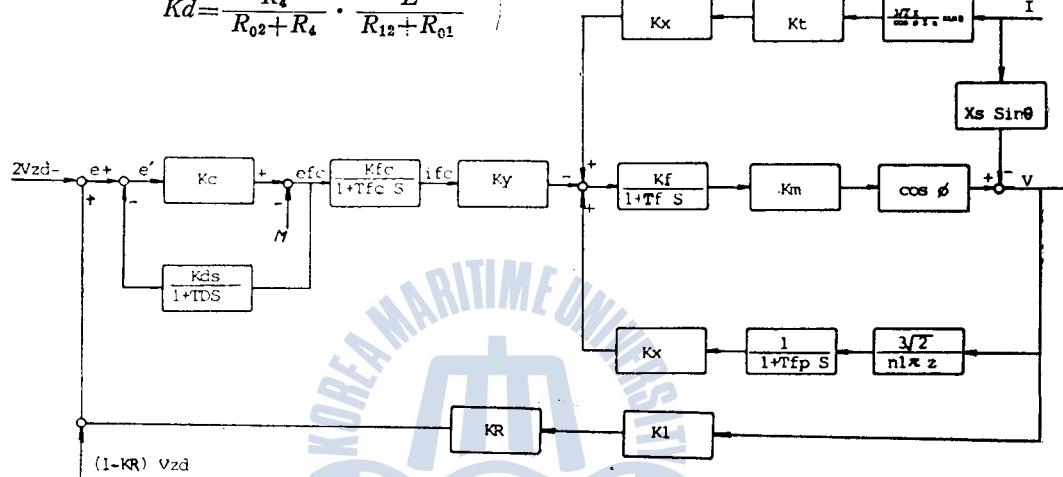


Fig. (3.6) Block diagram of brushless A.C. Generator in case of 2 windings exciting type AVR

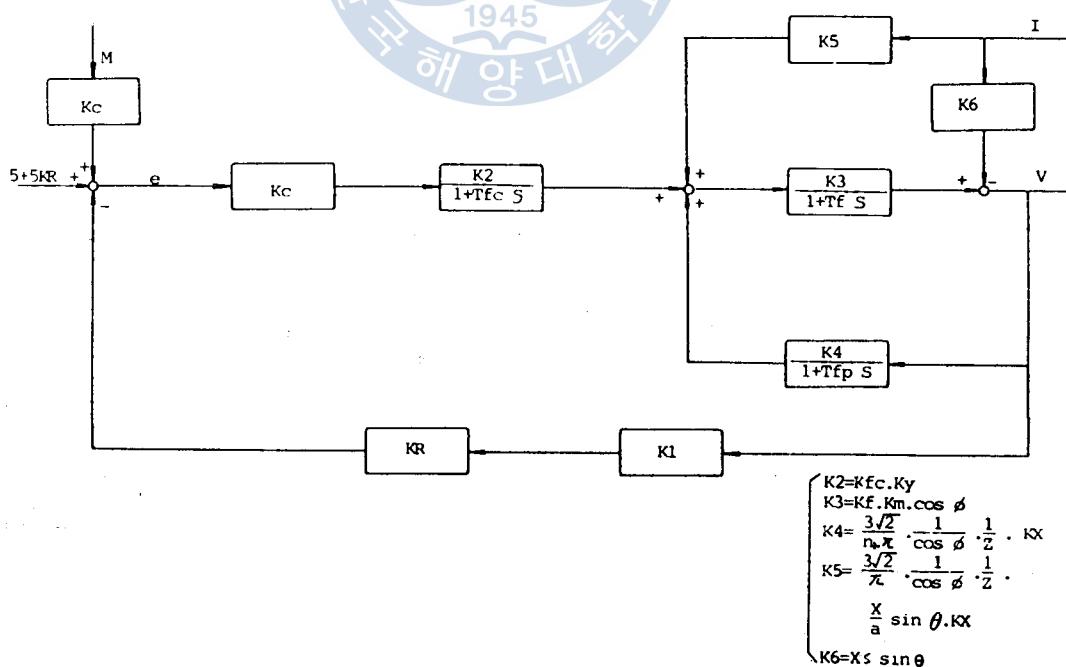


Fig. (3.7) Block diagram of brushless A.C. generator in case of briefing

위에서  $T_D$  및  $K_d$ 의 값이 매우 적으므로 보통의 경우 림핑회로는 무시하여도 큰 지장이 없다. 다만  $\omega$ 가  $K_d^{-1}(2053.38)$  정도보다 더 큰 外亂이나 雜音에 대하여는 림핑회로가 림핑역할을 하게 된다. 이하 본 연구에서는 림핑회로는 무시하기로 한다.

보러시레스 交流發電機 전체를 블록線圖로 表示하면 Fig.(3.6)과 같으며, Fig.(3.6)에서 림핑회로를 除外하고 系를 簡略化하면 Fig.(3.7)과 같이 된다.

### 3.3 安定性

Fig.(3.7)의 블록線圖에서 負荷電流  $I$ 를 外亂이라 생각할수 있으므로 이 外亂의 傳達要素들과 림핑회로를 除外하고 正의 피이드백인 소루우프만을 간단히 하면 Fig.(3.8)과 같이 된다.

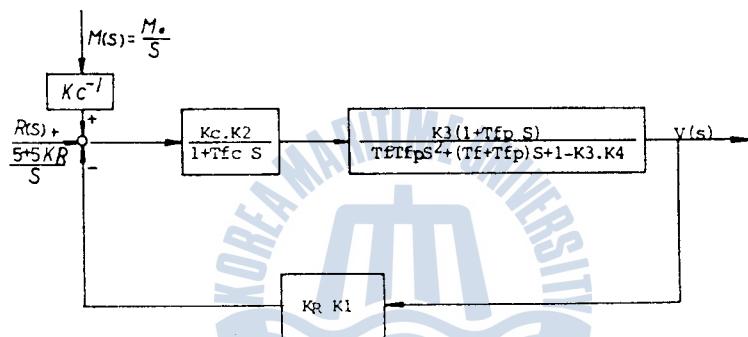


Fig.(3.8). Block diagram in case of no load.

Fig.(3.8)로 부터 ① 系統의  $R(s)$ 에서  $V(s)$ 까지의 傳達函數  $G(s)$ 는 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{\frac{K_2 K_3 K_c (1 + T_{f_p} S)}{T_f T_{f_p} S^2 + (T_f + T_{f_p}) S + 1 - K_3 K_4 (T_{f_c} S + 1)}}{1 + \frac{K_1 K_2 K_3 K_R K_c (1 + T_{f_p} S)}{[T_f T_{f_p} S^2 + (T_f + T_{f_p}) S + 1 - K_3 K_4] (T_{f_c} S + 1)}} \\
 &= \frac{K_2 K_3 K_c (1 + T_{f_p} S)}{T_f T_{f_c} T_{f_p} S^3 + (T_{f_c} T_{f_p} + T_{f_c} T_f + T_{f_p} T_f) S^2 + [(1 - K_3 K_4) T_{f_p} + K_1 K_2 K_3 K_c K_R T_{f_p} + T_{f_p} + T_f]} \\
 &\quad \frac{}{S + 1 - K_3 K_4 + K_1 K_2 K_3 K_c K_R} \tag{3.14}
 \end{aligned}$$

여기서 特性方程式은

$$\begin{aligned}
 a_0 S^3 + a_1 S^2 + a_2 S + a_3 &= 0 \\
 \text{단, } a_0 &= T_f T_{f_p} T_{f_c} \\
 a_1 &= T_{f_c} \cdot T_{f_p} + T_f T_{f_c} + T_f T_{f_p} \\
 a_2 &= (1 - K_3 K_4) T_{f_c} + K_1 K_2 K_3 K_c K_R T_{f_p} + T_{f_p} + T_f \\
 a_3 &= 1 - K_3 K_4 + K_1 K_2 K_3 K_c K_R
 \end{aligned}$$

으로 된다.

그리고 루우프 계인을  $K_o$ 라고 하면

$$K_o = K_1 K_2 K_3 K_R K_c$$

으로 되고 이 제가 安定하기 위해서는 特性方程式의 根의 實數部가 모두 負이어야 한다. Hurwitz 條件에 의한 特性方程式의 根이 모두 負의 實數部를 갖기 위한 必要充分條件은

(1)  $a_i > 0$ 로 부터

- i)  $K_0 > K_3 K_4 - 1$
- ii)  $K_0 > (K_3 K_4 - 1) \frac{T_{fc}}{T_{fp}} - \frac{T_{fp} + T_f}{T_{fp}}$ 에서  $T_{fc} < T_{fp}$  이므로

條件 i)과 ii)를 모두 滿足하는  $K_0$ 값은

$$K_0 > K_3 K_4 - 1$$

(2)  $H_2 > 0$ 으로 부터

$$\begin{aligned} H_2 &= \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 \\ &= (T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fc} + T_f T_{fp}) [1 - K_3 K_4] T_{fc} + K_0 T_{fp} + T_{fp} + T_f \\ &\quad - T_f T_{fp} T_{fc} (1 - K_3 K_4 + K_0) \\ &= (T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fc}) (1 - K_3 K_4) T_{fc} + (T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fp}) T_{fp} K_0 \\ &\quad + (T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fc} + T_f T_{fp}) (T_{fp} + T_f) > 0 \end{aligned} \quad (3.15)$$

$$\begin{aligned} K_0 &> \frac{(K_3 K_4 - 1)(T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fp}) T_{fc}}{(T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fp}) T_{fp}} - \frac{(T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fp} + T_f T_{fp})(T_{fp} + T_f)}{(T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fp}) T_{fp}} \\ &> \frac{(K_3 K_4 - 1)(T_{fp} + T_f) T_{fc}^2 - (T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fp} + T_f T_{fp})(T_{fp} + T_f)}{(T_{fc} + T_f) T_{fp}^2} \end{aligned} \quad (3.16)$$

$$(T_{fc} + T_f) T_{fp}^2 - (T_{fp} + T_f) T_{fc}^2 = T_f (T_{fp}^2 - T_{fc}^2) + T_{fp} T_{fc}$$

$$(T_{fp} - T_{fc}) > 0, \quad (T_{fp} > T_{fc}) \text{ 이므로}$$

$$\frac{(T_{fp} + T_f) T_{fp}^2}{(T_{fc} + T_f) T_{fp}^2} < 1 \quad \text{된다.}$$

$$\text{따라서 } \frac{(K_3 K_4 - 1)(T_{fp} + T_f) T_{fc}^2 - (T_{fc} T_{fp} + T_f T_{fp} + T_f T_{fp})(T_{fp} + T_f)}{(T_{fc} + T_f) T_{fp}^2} < K_3 K_4 - 1$$

으로 되고 條件(1)과 (2)를 종합하면 安定 基準은

$$K_0 > K_3 K_4 - 1 \quad (3.17)$$

이 된다.

### 3.4 定常特性

(1) 無負荷時

前節 Fig. (3.8)로 부터 發電機의 端子電壓  $V(s)$ 는 다음과 같다.

$$V(s) = G(s) \cdot \left( \frac{5 + 5K_R + K_c^{-1}M_0}{s} \right) \quad (3.18)$$

$V(t)$ 의 定常值 즉  $V_0$ 는 最終值定理로 부터

$$\begin{aligned} V_0 &= \lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot V(s) = G(0) \cdot (5 + 5K_R + K_c^{-1}M_0) \\ &= \frac{5 + 5K_R + K_c^{-1}M_0}{1 - K_3 K_4 + K_0} \end{aligned} \quad (3.19)$$

으로 된다. (3.19)式으로부터  $K_R$ 을 조정하면  $V_0$ 가 달라진다.  $K_R$ 의 값은  $R_a$ 의 값에 따라 變化하므로  $R_a$ 를 조정한다는 것은 端子電壓의 設定值를 바꾸는 것이 된다.

### (2) 負荷變動時

Fig. (3.7)의 블록線圖에서 負荷電流  $I$ 를 外亂  $D(s)$ 라 생각하면 外亂의 傳達函數  $Y_D(s)$ 는

$$Y_D(s) = \frac{K_3 K_5}{1 + T_f S} - K_6$$

으로 되고 이를 블록線圖로 表示하면 Fig. (3.9)와 같이 된다.

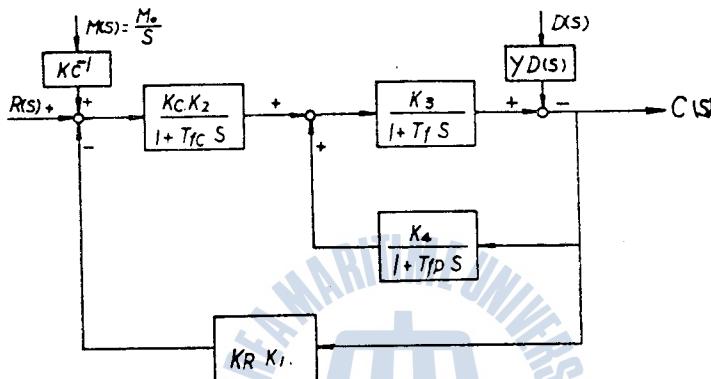


Fig. (3.9) Block diagram in case of load.

負荷變動에 따른 端子電壓의 影響을 考察하기 위하여  $R(s)=0$ ,  $M(s)=0$ 라 하고 外亂에 대한 應答  $V_d(s)$ 를 求하면 다음과 같다.

$$V_d(s) = \frac{\frac{K_3 K_5}{1 + T_f S} - K_6}{1 - \frac{K_3 K_4}{(1 + T_f S)(1 + T_{f p} S)} + \frac{K_0}{(1 + T_{f c} S)(1 + T_f S)}} D(s) \quad (3.20)$$

여기서 定格負荷를  $I_0$ 라 하고 無負荷에서 定格負荷를 急激히 投入하였을 때의 端子電壓  $V$ , 電壓變動率을  $\eta(\%)$ 라 하면  $\eta$ 는 다음과 같이 計算된다.

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{1}{V} \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot V_d(s) \left( D(s) = \frac{I_0}{S} \right) \times 100 = \frac{I_0}{V} \frac{K_3 K_5 - K_6}{1 - K_3 K_4 + K_0} \times 100(%) \\ &= \frac{I_0 \left( K_3 K_4 \frac{n_1 X}{a} - X_s \right) \sin \theta}{V (1 - K_3 K_4 + K_0)} \times 100(%) \end{aligned} \quad (3.21)$$

다음에  $AVR$ 이 없을 때, 無負荷에서 定格負荷를 急激히 投入하였을 시의 읍셋트를  $\varepsilon_0$ , 電壓變動率을  $\eta_0$ 라 하면 다음 關係式을 얻는다.

$$\varepsilon_0 = I_0 \left( K_3 K_4 \frac{n_1 X}{a} - X_s \right) \sin \theta = \frac{\eta_0}{1 + \eta_0} V_0 \quad (3.22)$$

式(3.21)에서 단자전압  $V$ 는

$$V = V_0 - \frac{\varepsilon_0}{1 - K_3 K_4 + K_0} \quad (3.23)$$

이므로  $V$ 를 (3.21)式에 대입하면

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{\varepsilon_0}{\left(V_0 - \frac{\varepsilon_0}{1-K_3K_4+K_0}\right)(1-K_3K_4+K_0)} = \frac{\varepsilon_0}{V_0(1-K_3K_4+K_0)-\varepsilon_0} \\ &= \frac{\frac{\eta_0}{1+\eta_0}}{1-K_3K_4+K_0-\frac{\eta_0}{1+\eta_0}} = \frac{\eta_0}{1+(K_0-K_3K_4)(1+\eta_0)}\end{aligned}\quad (3.24)$$

### 3.5 過渡特性

發電機의 電壓制御는 定值制御이므로  $R(s)=0$ 으로 두고 外亂 즉, 負荷變動에 따른 制御量(端子電壓)의 變化  $V_d(t)$ 의 過渡特性에 대하여 考察해 보기로 한다.

式(3.20)에서  $D(s)=\frac{I_0}{S}$ 라 하고 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}V_d(s) &= \left[ \frac{d_0S^2+d_1S+d_2}{S^3+b_1S^2+b_2S+b_3} - K_0 \right] \frac{I_0}{S} \quad (3.25) \\ \text{단 } b_1 &= \frac{a_1}{a_0} = \frac{T_f T_{fc} + T_{fp} T_{fc} + T_f T_{fp}}{T_f T_{fp} T_{fc}} \\ b_2 &= \frac{a_2}{a_0} = \frac{T_f + T_{fp} + T_{fc} - T_{fc} K_3 K_4 + K_0 T_{fp}}{T_f T_{fp} T_{fc}} \\ b_3 &= \frac{a_3}{a_0} = \frac{K_0 + 1 - K_3 K_4}{T_f T_{fp} T_{fc}} \\ d_0 &= \frac{K_3 K_5 T_{fp} T_{fc}}{T_f T_{fp} T_{fc}} \\ d_1 &= \frac{K_6 K_c T_{fp} + K_3 K_5 T_{fp} + K_3 K_5 T_{fc} - K_6 K_3 K_4 T_{fc}}{T_f T_{fp} T_{fc}} \\ d_2 &= \frac{K_6 K_0 + K_3 K_5 - K_6 K_3 K_4}{T_f T_{fp} T_{fc}}\end{aligned}$$

負荷變動에 따른  $V_d(t)$ 의 過渡應答을 해석적으로 考察하려면 式(3.25)의 三次特性方程式의 根을 구하여야 하나, 이를 해석적으로 구하기는一般的으로 용이하지 않아 數值解析에 의할수 밖에 없다. 그러나 根의 判別式으로부터 根의 모양 즉 복소근의 유무등은 용이하게 把握될 수 있다.

#### 三次 方程式

$$S^3 + b_1 S^2 + b_2 S + b_3 = 0$$

의 判別式을  $\Delta$ 라 하면

$$\begin{aligned}\Delta &= 4p^3 + q^2 \\ \text{단 } \left\{ \begin{array}{l} p = \frac{3b_2 - b_1^2}{q} \\ q = \frac{2}{27} b_1^3 - \frac{b_1 b_2}{3} + b_3 \end{array} \right. \text{으로 된다.}\end{aligned}$$

여기서,  $\Delta < 0$  서로 다른 3개의 실근

$$\Delta = 0 \text{ 중근}$$

$\Delta > 0$  공액 복소근  
을 가지게 된다.

각각의 경우에 대하여 過渡應答  $V_d(t)$ 를 구하면 다음과 같이 된다.

(1)  $\Delta < 0$  일 때 (特性方程式의 根이  $-S_1, -S_2, -S_3$ 로 각각 서로 다른 실근을 가질 때)

$$V_d(s) = \left[ \frac{d_0 S^2 + d_1 S + d_2}{(S+S_1)(S+S_2)(S+S_3)} - K_b \right] \frac{I_0}{S} \quad (3.26)$$

여기서,

$$V_1(s) = \frac{(d_0 S^2 + d_1 S + d_2) I_0}{S(S+S_1)(S+S_2)(S+S_3)} \text{라 두고 이것을 부분분수로 전개하면}$$

$$V_1(s) = \frac{C_0}{S} + \frac{C_1}{S+S_1} + \frac{C_2}{S+S_2} + \frac{C_3}{S+S_3}$$

$$C_0 = \frac{d_2 I_0}{S_1 S_2 S_3}$$

$$C_1 = \frac{(d_0 S_1^2 - d_1 S_1 + d_2) I_0}{S_1 (S_1 - S_2) (S_1 - S_3)}$$

$$C_2 = \frac{(d_0 S_2^2 - d_1 S_2 + d_2) I_0}{S_2 (S_2 - S_1) (S_2 - S_3)}$$

$$C_3 = \frac{(d_0 S_3^2 - d_1 S_3 + d_2) I_0}{S_3 (S_3 - S_1) (S_3 - S_2)}$$

$$\therefore V_d(s) = \frac{C_0}{S} + \frac{C_1}{S+S_1} + \frac{C_2}{S+S_2} + \frac{C_3}{S+S_3} - K_b I_0 \frac{1}{S} \quad (3.27)$$

으로 되고 이를 라프라스 역변환하면

$$\therefore V_d(t) = (C_0 - K_b I_0) + C_1 e^{-s_1 t} + C_2 e^{-s_2 t} + C_3 e^{-s_3 t} \quad (3.28)$$

으로 된다.

(2)  $\Delta = 0$ 인 경우 (중근을 갖는 경우)

중근을  $-S_2$ , 다른 하나의 근을  $-S_1$ 라 하면  $V_d(s)$ 는

$$V_d(s) = \left[ \frac{d_0 S^2 + d_1 S + d_2}{(S+S_1)(S+S_2)^2} - K_b \right] \frac{I_0}{S} \quad (3.29)$$

으로 된다. 여기서,

$$V_2(s) = \frac{(d_0 S^2 + d_1 S + d_2) I_0}{S(S+S_1)(S+S_2)^2} \text{라 두고 부분분수로 전개하면}$$

$$V_2(s) = \frac{C_0}{S} + \frac{C_1}{S+S_1} + \frac{L_2}{(S+S_2)^2} + \frac{L_1}{S+S_2}$$

$$C_0 = \frac{d_2 I_0}{S_1 S_2^2}$$

$$C_1 = \frac{(d_0 S_1^2 - d_1 S_1 + d_2) I_0}{-S_1 (S_2 - S_1)^2}$$

$$L_1 = \frac{[(d_0 S_1 - d_1) S_2^2 + 2d_2 S_2 - d_{21} S] I_0}{(S_2^2 - S_1 S_2)^2}$$

$$L_2 = \frac{(d_0 S_2^2 - d_1 S_2 + d_2) I_0}{-S_2 (S_1 - S_2)}$$

$$\therefore V_d(s) = \frac{C_0}{S} + \frac{C_1}{S+S_1} + \frac{L_1}{S+S_2} + \frac{L_2}{(S+S_2)^2} - \frac{K_0 I_0}{S} \quad (3.30)$$

으로 되고 이를 라프라스 역변환하면

$$\therefore V_d(t) = (C_0 - K_0 I_0) + C_1 e^{-s_1 t} + (L_1 + L_2 t) e^{-s_2 t} \quad (3.31)$$

으로 된다.

(3)  $\Delta > 0$ 인 경우 (공액 복소근을 갖는 경우)

공액 복소근을  $-\alpha \pm j\omega$ , 다른 하나의 실근을  $-S_1$ 이라 하면  $V_d(s)$ 는

$$V_d(s) = \left[ \frac{d_0 S^2 + d_1 S + d_2}{\{S + (\alpha + j\omega)\} \{S + (\alpha - j\omega)\} (S + S_1)} - K_0 \right] \frac{I_0}{S} \quad (3.32)$$

으로 된다. 여기서,

$$V_d(s) = \frac{(d_0 S^2 + d_1 S + d_2) I_0}{\{S + (\alpha + j\omega)\} \{S + (\alpha - j\omega)\} (S + S_1) S} \text{ 라 두고 부분분수 전개하면}$$

$$V_d(s) = \frac{(d_0 S_2 + d_1 S + d_2) I_0}{\{(S + \alpha)^2 + \omega^2\} (S + S_1) S}$$

$$C_0 = \frac{d_2 I_0}{S_1 (\alpha^2 + \omega^2)}$$

$$C_1 = \frac{(d_0 S_1^2 - d_1 S_1 + d_2) I_0}{-S_1 \{(\alpha - S_1)^2 + \omega^2\}}$$

$$C = -(C_0 + C_1)$$

$$D = d_0 + C(S_1 + 2\alpha)$$

$$V_d(s) = \frac{C_0}{S} + \frac{C_1}{S + S_1} + \frac{CS}{(S + \alpha)^2 + \omega^2} + \frac{D}{(S + \alpha)^2 + \omega^2} - \frac{K_0 I_0}{S} \quad (3.33)$$

으로 되고 이를 라프라스 역변환하면

$$\begin{aligned} V_d(t) &= (C_0 - K_0 I_0) + C_1 e^{-s_1 t} + \left( C \cos \omega t + \frac{D - C\alpha}{\omega} \sin \omega t \right) e^{-\alpha t} \\ &= (C_0 - K_0 I_0) + C_1 e^{-s_1 t} + K \sin(\omega t + \phi) e^{-\alpha t} \end{aligned} \quad (3.34)$$

$$\text{단, } \begin{cases} K = \sqrt{C^2 + \left( \frac{D - C\alpha}{\omega} \right)^2} \\ \phi = \tan^{-1} \frac{\omega C}{D - C\alpha} \end{cases}$$

으로 된다.

### 3.6 最適利得調整

前節의 式(3.25)~(3.34)에서 알 수 있듯이 發電機의 負荷變動에 따른 端子電壓  $V_d(t)$ 의 過渡特性은 루우프 계인  $K_0$ 의 값에 따라 달라진다.

$K_0 = K_1 K_2 K_3 K_R K_c$ 에서  $K_1 K_2 K_3$ 는 設計時 정해지는 정수이고  $K_R$ 의 값은 端子電壓의 定數值를 變更시키는 目的으로 핸드 트립미로 可變할 수 있는 것으로써 AVR回路의  $R_a$ 의 값에 의하여 조정된다.

$K_0$ 는 系統의 過渡特性의 조정을 目的으로 가변할 수 있는 것으로서 AVR回路의  $R_7$ 의 값을 조정함으로써 값이 달라진다.  $K_0$ 의 最適值를 결정하는 방법은 여러 가지 있겠으나 본 연구에서는 單

位負荷 變動에 따르는 단자전압의 誤差에 대한 2 乘面積을 최소로 하는  $K_0$ 의 값을 最適利得이라고 정의하고, 이를 구하는 方法에 대하여 考察해 보기로 한다. 式(3.25)에서  $I_0=1$ 이라 하면

$$V_d(s) = \left( \frac{d_0S^2 + d_1S + d_2}{S^3 + b_1S^2 + b_2S + b_3} - K_0 \right) \frac{1}{S} \quad (3.35)$$

옵셋트를  $a$ 라고 하면

$$a = \lim_{t \rightarrow \infty} v_d(t) = \lim_{s \rightarrow 0} S \cdot V_d(s) = \frac{d_2}{b_3} - K_0$$

로 되고

$$q(t) = v_d(t) - a$$

라고 하면

$$\begin{aligned} L[q(t)] &= Q(s) = V_d(s) - \frac{a}{S} = \left( \frac{d_0S^2 + d_1S + d_2}{S^3 + b_1S^2 + b_2S + b_3} - \frac{d_2}{b_3} \right) \frac{1}{S} \\ &= \frac{e_0S^2 + e_1S + e_2}{S^3 + b_1S^2 + b_2S + b_3} \\ \text{단, } e_0 &= -\frac{d_2}{b_3} \\ e_1 &= d_0 - \frac{b_1}{b_3} d_2 \\ e_2 &= d_1 - \frac{b_2}{b_3} d_2 \end{aligned} \quad (3.26)$$

으로 된다.

여기서 2승면적을  $S$ 라 하면  $S$ 는 式(3.37)과 같아 된다.<sup>8)</sup>

$$S = \frac{b_2e_0^2 + e_1^2 - 2e_0e_1 + \frac{b_1}{b_3}e_2^2}{2(b_1b_2 - b_3)} \quad (3.37)$$

式(3.37)에 각 계수들을 대입하면  $S$ 는 式(3.38)과 같아  $K_0$ 만의 함수가 된다.

$$\begin{aligned} S(K_0) &= \frac{(A_3K_0 + C_3)(A_2K_0 + C_2)(A_6K_0 + C_6)^2 + (A_3K_0 + C_3)\{C_4(A_3K_0 + C_3) - C_1(A_6K_0 + C_6)\}^2}{2(C_1A_2 - A_3)K_0(A_3K_0)^3} \\ &\quad + \frac{2(A_6K_0 + C_6)(A_3K_0 + C_3)\{C_4(A_3K_0 + C_3) - C_1(A_6K_0 + C_6)\}}{2(C_1A_2 - A_3)K_0(A_3K_0)^3} \\ &\quad + \frac{C_1\{A_5K_0 + C_5\}(A_3K_0 + C_3) - (A_2K_0 + C_2)(A_6K_0 + C_6)\}^2}{2(e_1A_2 - A_3)K_0(A_3K_0)^3} \end{aligned} \quad (3.38)$$

$$\text{단, } A_2 = \frac{T_{fp}}{T_f T_{fc} T_{fp}}$$

$$A_3 = \frac{1}{T_f T_{fc} T_{fp}}$$

$$A_5 = \frac{K^8 T_{fp}}{T_f T_{fc} T_{fp}}$$

$$C_1 = \frac{T_f T_{fc} + T_{fp} T_{fc} + T_{fp} T_f}{T_f T_{fc} T_{fp}}$$

$$C_2 = \frac{T_f + T_{fp} + T_{fc} - K_3 K_4 T_{fc}}{T_f T_{fc} T_{fp}}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= \frac{1 - K_8 K_4}{T_f T_{fc} T_{fp}} \\ C_4 &= \frac{K_8 K_5}{T_f} \\ C_5 &= \frac{K_8 K_5 T_{fp} + K_3 K_5 T_{fc} - K_3 K_4 K_6 T_{fc}}{T_f T_{fc} T_{fp}} \\ C_6 &= \frac{K_3 K_5 - K_3 K_4 K_6}{T_f T_{fc} T_{fp}} \end{aligned}$$

式(3.38)로 주어지는  $S(K_0)$ 를 最小가 되게 하는  $K_0$  즉 最適 루우프 利得  $K_0$ 는 다음의 解로서 구할수 있다.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{dS}{dK_0} = 0 \\ \frac{d^2S}{dK_0^2} > 0 \end{array} \right\} \quad (3.39)$$

그러나 式(3.39)는  $K_0$ 에 대한 7차식이 되므로 이의 解를 해석적으로 구하기는 固難하며 數值解로 구할 수 밖에 없다.

## 5. 實驗

### 4.1 實驗裝置 및 方法

本研究에서는 日本 大洋電機의 Model BA4214-4 브러시리스 交流發電機를 使用하여 實驗을 행한다. 原動機는 三相誘導電動機로 發電機와 電磁카프팅을 연결하여, 回轉 토오크를 傳達하고, 이 電磁 카프팅의 励磁電流를 自動조절함으로써 原動機 速度에 關係없이 發電機의 一定回轉數를 유지하도록 한다. 本實驗에 사용된 發電機, AVR 및 誘導電動機의 諸元과 特性은 다음과 같다.

#### (1) A.C. Generator

Maker	: TAIYO Electric MFG. Co., LTD.
Model	: BA4214-4
Capacity	: 55KVA
Voltage	: 440 V
Frequency	: 60 HZ
Phase	: 3 Phase 4 Wire
Current	: 72.2 A
Power factor	: 0.8
R.P.M	: 1800 rpm
Main(F) Field Voltage	: 96.8 V
F <sub>1</sub> (J, K) Field Voltage	: 102 V
F <sub>2</sub> (J <sub>c</sub> , K <sub>c</sub> ) Field Voltage	: 80 V

Reactor Resistance : 8.2 Ω

Reactor Reactance : 348.62 Ω

Current Transformer Ratio :  $\frac{1}{467}$

(2) Automatic Voltage Regulator (AVR)

Maker : TAIYO Electric MFG, Co., LTD.

Model : AS-71-2

(3) Induction Motor

Maker : MITSUBISHI Electric Corp

Model : SF-EF

Capacity : 37 KW

Voltage : 220 V

Frequency : 60 HZ

Phase : 3 Phase

發電機 및 AVR의 特性을 考察하기 위하여는 Fig.(3.6)의 블록 線圖에 있어서 各 要素의 定數値을 計算 또는 추정하여야 하는바, 이를 위하여 各部의 電壓과 電流波形을 觀測하고, 이로부터 理論的으로 算定할 수 없는 定數値들을 추정한다.

또한  $R_t$ 과  $R_a$ 를 調整하여  $K_c$ 와  $K_R$ 값을 變更하면서 負荷를 投入할 때 端子電壓의 變化를 기록계로서 기록함으로써 계통의 應答試驗을 행한다.

本 實驗에 使用된 計器들은 다음과 같으며 Fig.(4.1)(4.2)는 實驗裝置圖이다.

(1) Memoryscope

Maker : IWASU

Type : MS-5100A, Double Channel, 110V

(2) Digital tester

Maker : TAKETA Riken

Measuring point AC/DC A, mA, V, Ω

(3) A.C Voltmeter



Fig.(4.1) View of motor generator set.

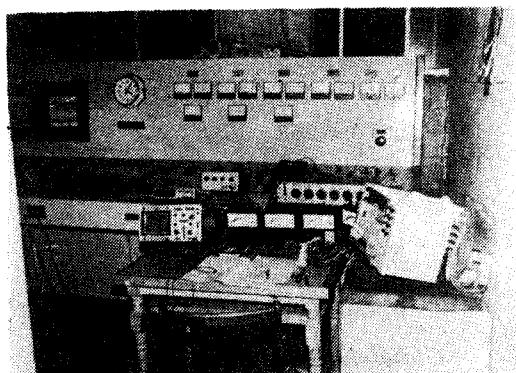


Fig.(4.2) View of experiment apparatus.

Maker : YOGOGAWA Electric Works

Scale : 0~150-300-750V

Class : 0.5

(4) D.C Voltmeter

Maker : YOGOGAWA

Scale : 0~30-100-300-1000 V

Class : 0.5

(5) D.C Ammeter

Maker : YOGOGAWA

Scale : 0~1-3-10-30A

Class : 0.5

(6) Slidac

Maker : TOKYO Seiden Co., LTD.

Type : VAT-2030Y 220V/220V (Variable) 30A

(7) Recorder

Maker : GRAPHIC TEC Corp

Type : MC 6715

#### 4.2 定數值 計算 및 推定

發電機의 全負荷時(負荷電流 72.2A, 端子電壓 440V, 周波數 60HZ, 3相, 力率 0.8)의 各 定數值의 計算 및 推定은 다음과 같다.

$$(1) \phi = \tan^{-1} \frac{IX_s \cos \theta}{V + IX_s \sin \theta} = \tan^{-1} \frac{94.73}{440 + 71.05} = \tan^{-1} 0.1854 = 10.5^\circ$$

$$\cos \theta = 0.8 \quad (\text{given})$$

$$\sin \theta = 0.6 \quad (\text{given})$$

$$X_s = 1.64\Omega \quad (\text{given})$$

$$X_s I \sin \theta = 1.64 \times 72.2 \times 0.6 = 71.05$$

$$X_s I \cos \theta = 1.64 \times 72.2 \times 0.8 = 94.73$$

$$\cos \phi = 0.98$$

$$(2) K_1 = \frac{\sqrt{6}}{N\pi} = \frac{2.4495}{8 \times 3.14} = 0.0975$$

$$N = n_1 \times n_2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

$n_1$ =단자전압  $V$ 와 AVR 임력전압비

$n_2$ =AVR내의  $PT_1$  권선비

$$(3) K_3 = K_f \cdot K_m \cdot \cos \phi = 0.98 \times 29.297 \times 0.1839 = 5.28$$

$$E_0 = \frac{V + IX_s \sin \theta}{\cos \phi} = 521.48$$

$$K_m = \frac{E_0}{i_f} = \frac{521.48}{17.8} = 29.297$$

$$K_f = \frac{i_f}{e_f} = \frac{17.8}{96.8} = 0.1839$$

$$T_f = 0.345 \text{ sec} \text{ (given)}$$

$$(4) K_b = X_s \sin \theta = 0.984$$

$$(5) K_x, K_y \text{ 값 추정}$$

Fig. (3.7)에서 AVR 측의 励磁電流  $i_{fc}$  와 리액터 측의 励磁電流  $i_{fpp}$  가 交流 劍磁機 電壓  $e_f$ 에 작용하는 比를 구하기 위해 無負荷時  $i_{fc}$  와  $i_{fpp}$  의 변화에 따른 發電機 端子電壓을 측정하면 Table(1)과 같고, 이 端子電壓을  $e_f$ 로 환산하여 式(3.9)의 定數  $K_x$ 의  $K_y$ 를 추정하면 다음과 같이 된다.

$$K_x = 106 \quad K_y = 15.9$$

$$(6) K_2 = K_{fc} \times K_y = 0.011 \times 15.9 = 0.175$$

$$K_{fc} = \frac{i_{fc}}{e_{fc}} = \frac{0.88}{80} = 0.011$$

$$T_{fc} = 0.016 \text{ sec} \text{ (given)}$$

$$(7) K_4 = \frac{3\sqrt{2}V}{n_1 \pi} \cdot \frac{1}{\cos \phi} \cdot \frac{1}{Z} \cdot K_x = \frac{1}{2} \times 1.35 \times 1.02 \times 0.002806 \times 106 = 0.2048$$

$$Z = \sqrt{(R + R_s)^2 + X^2} = 356.4 \text{ } (\Omega)$$

$$\frac{1}{Z} = 0.002806$$

$$(8) K_5 = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{1}{\cos \phi} \cdot \frac{1}{Z} \cdot \frac{X}{a} \sin \theta \cdot K_T = 1.35 \times 1.02 \times 0.002806 \times 0.4476 \times K_T \\ = 0.1834 \times 0.834 = 0.153$$

$K_T = X, X_s$  등이 溫度變化에 따른 變化分으로 端子電壓이 약 3% 정도 변하는 값으로 추정하였다.

$$(9) K_c, M_0$$

$R_7$ 을 조정하여 偏差電壓  $e$ 와  $F_1$ 의 励磁電壓  $e_{fc}$  사이의 關係를 實驗에 의해 구하면 Table(2)와 같고 이를 그림으로 圖示하면 Fig. (4.3)와 같다. Fig. (4.3)에서  $R_7$ 의 각각의 값에 대한 曲線부분이 동작범위이므로 式(3.8)의 각 계수를 最小 自乘法으로 구하면 Table(3)과 같다.


$$(10) K_R \text{ 값 및 } R_a \text{ 값 계산}$$

端子電壓  $V$ 가 주어지면 위의 各 定數值들과 式(3.19)에 의해  $K_R$  값이 구해지고,  $K_R$  값이 구해지면  $R_a$ 는 式(3.7)에 의해서 구해진다.

이상의 定數值들을 종합하면 Table(4)와 같이 되고, 이를 Fig. (3.7)에 대입하면 Fig. (4.4)와 같이 된다.

**Table(1).** ifp, ifc Value according to Terminal Voltage.

V	ifc F1(J-K)	ifc F2(JC-KC)
380	0.75	0.543
390	0.76	0.530
400	0.78	0.518
410	0.80	0.505
420	0.82	0.492
430	0.83	0.479
440	0.85	0.467
450	0.87	0.454
460	0.88	0.441
470	0.90	0.429
480	0.92	0.416
490	0.94	0.403
500	0.95	0.391
510	0.97	0.378
520	0.99	0.365
530	1.00	0.352
540	1.02	0.340
550	1.04	0.327

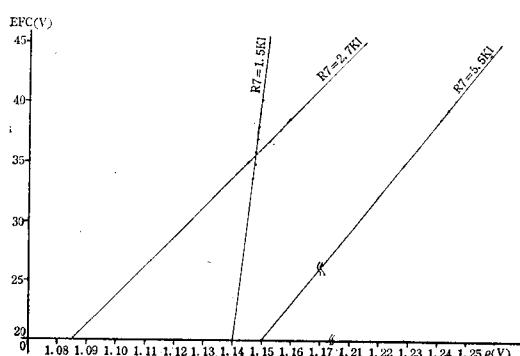**Fig. (4.3).** Relationship e and efc when  $R_7$  is adjusted 5.5KΩ, 2.7KΩ, 1.5KΩ.**Table(2).** e. and efc Value when  $R_7$  is adjusted 5.5K, 2.7K, 1.5K.

$R_7$	V	e	efc
5.5KΩ	400	1.224	35.20
	410	1.330	36.10
	420	1.331	36.97
	430	1.230	37.85
	440	1.243	38.74
	450	1.246	39.63
	460	1.249	40.50
	470	1.152	41.39
	480	1.257	42.25
	490	1.264	43.20
2.7KΩ	500	1.268	44.02
	400	1.150	35.21
	410	1.158	36.09
	420	1.163	37.03
	430	1.165	37.80
	440	1.170	38.63
	450	1.173	39.54
	460	1.176	41.03
	470	1.180	41.50
	480	1.185	42.56
1.5KΩ	490	1.190	43.20
	500	1.195	44.10
	400	1.158	35.19
	410	1.160	36.10
	420	1.161	37.10
	430	1.162	37.88
	440	1.163	38.58
	450	1.164	39.60
	460	1.165	40.53
	470	1.166	41.42
1.5KΩ	480	1.167	42.20
	490	1.168	43.14
	500	1.169	44.12

**Table(3).**  $K_c$ , M value according to  $R_7$ .

$R_7$	$K_c$	M
5.5KΩ	207.7	219
2.7KΩ	219.5	218
1.5KΩ	900	1008

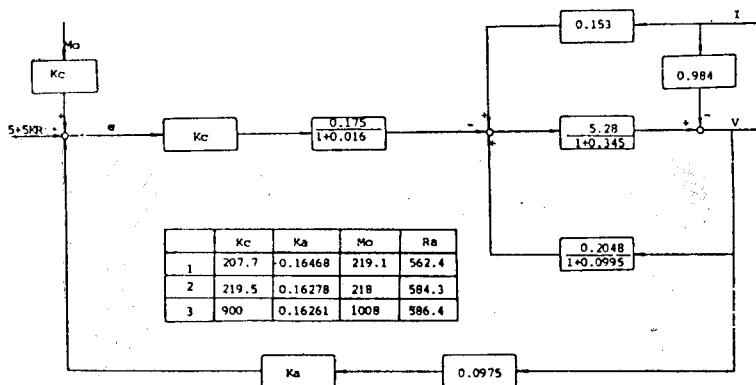


Fig. (4.4). Block diagram for value of coefficient.



Table(4). Value of coefficient.

정·수	값	정·수	값
K1	0.0975	Km	29.297
K2	0.175	KT	0.834
K3	5.28	Kx	106
K4	0.2048	Ky	15.9
K5	0.153	Tf	0.345
K6	0.984	Tffp	0.0995
Kfc	0.011	Tfc	0.016
Kf	0.1839		

## 4.3 應答實驗 및 數值解析

應答實驗은 位相制御回路의 利得  $K_c$ 가 應答에 미치는 影響을 조사하기 위하여  $R_7$ 과  $R_8$ 를 조정 ( $K_c, K_R$  조정)하여 端子電壓을 일정하게 하고 負荷를 投入時의 應答試驗을 하였다.  $R_7$ 을  $5.5K\Omega$ ,  $2.7K\Omega$ ,  $1.5K\Omega$ 으로 각각 조정하고  $R_8$ 를 단자전압이  $440V$  (定格電壓)이 되게 조정한 후, 負荷를 定格電流의 約  $50\%$  ( $35A$ )를 入했을 때의 應答特性은 Fig. (4.5) (4.6) (4.7) 과 같다.

또한 같은 條件下에서의 모든 계수들을 식(3.25)로 부터 (3.34)까지를 적용하여 應答特性을 數值計算한 結果는 Fig. (4.8)(4.9)(4.10)과 같고, 이에 대한 各 特性值는 Table (5)와 같다.

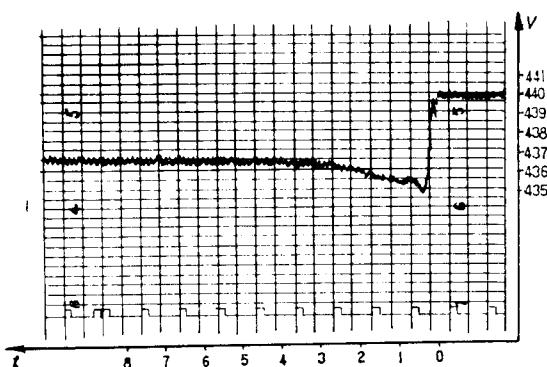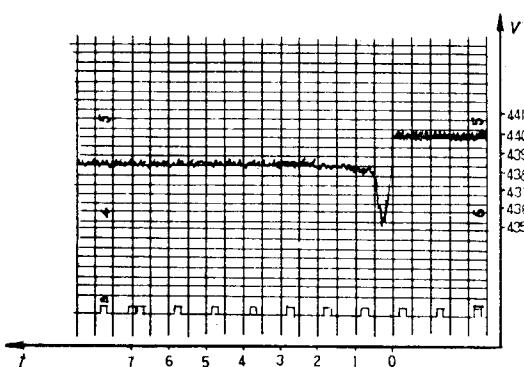Fig. (4.5) The time response of the system when  $K_c = 207.7$ Fig. (4.6). The time response of the system when  $K_c = 219.5$

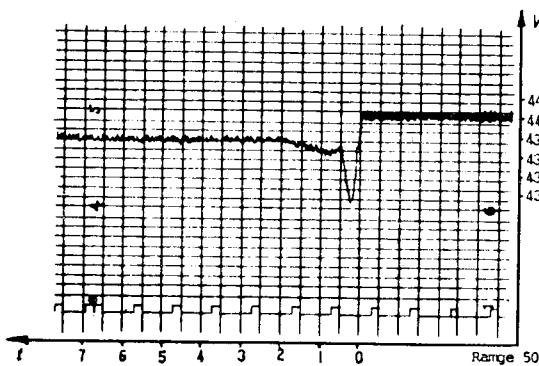


Fig. (4.7). The time response of the system when  $K_c$  is 900.

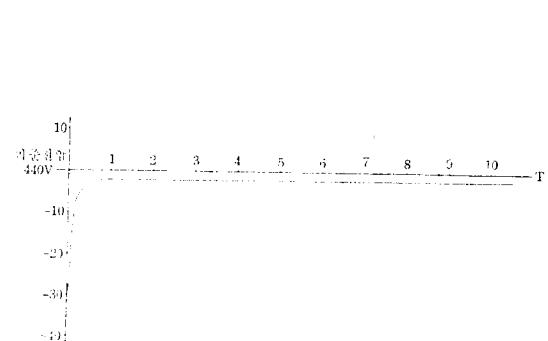


Fig. (4.8) The time response of the system by simulation when  $K_c=207.7$ .

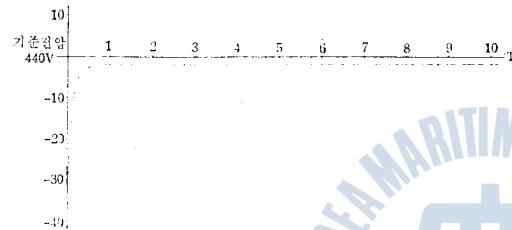


Fig. (4.9). The time response of the system by simulation when  $K_c=219.5$ .

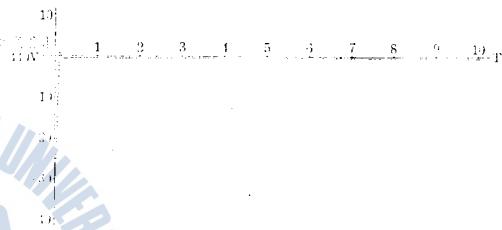


Fig. (4.10). The time response of the system by simulation when  $K_c=900$ .

Table(5) Value of major coefficient & roots of characteristic equation.

	$R_7=5.5$	$R_7=2.7$	$R_7=1.5$	Remark
KC	207.7	219.5	900	
KR	0.16468	0.16278	0.16261	
KRKC	34.2040	35.78302	146.349	
KO	3.0814	3.2189	13.1846	
Off-Set	-2.05316	-1.9648	-0.4687	$\frac{10(K_3K_5-K_6)}{1-K_3K_4+K_0}$
특성방정식	S1=5.6127 S2=19.2311 S3=50.6049	S1=5.7889 S2=19.7863 S3=49.8736	S1=9.2322 A=33.1083 W=38.574	

$$* \text{초기치} = 34.4 \quad K_1K_2K_3 = 0.09009$$

#### 4.4 二乘誤差面積의 数值解析

本研究에서 제어系의 評價函數로 도입한 二乘誤差面積을 表示하는 式(3.38)을 최소로 하는  $K_0$ 값을 數值計算하기 위해  $K_a=K_0/K_1K_2K_3$ 라 두고 각  $K_a$ 에 대한 二乘誤差面積을 구하면 Fig. (4.11)과 같다.

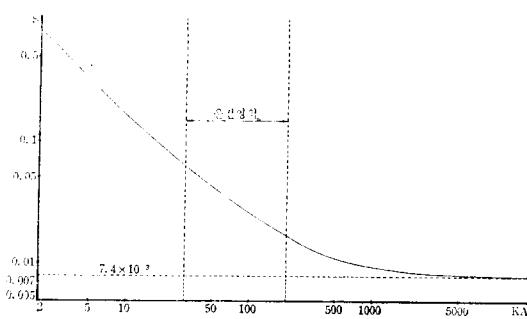


Fig. (4.11). Square integral of the control error according to  $K_a$ .

## 5. 考察

### 5.1 安定性에 대한 考察

式(3.17)에서 나타난 것 처럼 계가 安定하기 위한 條件은  $K_0 > K_3K_4 - 1 = 0.0813$ 으로 루우프계인 이 아무리 크더라도 이 계는 安定하도록 되어 있으며 실제의 發電機는 이 安定特性을 만족하도록 설계되는 것이 보통이다.

### 5.2 定常應答에 대한 考察

Fig. (4.5)(4.6)(4.7)에서 보는 바와 같이  $K_c = 207.7, 219.5, 900$ 인 경우의 읍셋트양은 각각 3V, 1.7V, 1V로  $K_c$ 값이 클수록 읍셋트가 작아지며, 이는 Fig. (4.8)(4.9)(4.10) 및 Table (5)에서 보는 바와 같이 理論結果와 잘 일치한다.

$K_c$ 가 900인 경우, 실험치가 계산치에 비해 읍셋트가 크게 되는 것은 理論的인 解析에서는 원동기의 속도를 일정하다고 가정 했으나 실제로 부하를 걸었을 경우에는 원동기의 속도가 멀어지기 때문이라고 생각된다.

### 5.3 過渡特性에 대한 考察

Fig. (4.5)(4.6)(4.7)에서 보는 바와 같이  $K_c$ 값이 클수록 應答速度는 빨라지며 이는 Fig. (4.8)(4.9)(4.10)에서 보는 바와 같이 理論結果와 잘 일치되고 있다. Fig. (4.7) Fig. (4.10)을 비교하면 Fig. (4.10)의 數值計算에 의한 應答은 오버슈트가 생기나 실제실험에서는 오버슈트가 생기지 않는 것은 부하에 대한 원동기의 속도변동이 自動電壓調整 계통에 대하여 外亂으로 작용하기 때문이라고 생각된다.

### 5.4 二乘誤差面積에 대한 考察

$K_0 < K_3K_4 - 1$ 인 경우, 즉  $K_a < \frac{K_3K_4 - 1}{K_1K_2K_3} = 0.9029$ 의 영역에서는 이 계통은 不安定하게 되며 式(3.38)으로 表示되는  $S(K_a)$ 도 安定領域에서만 成立되는 式이다. Fig. (4.11)에서  $K_a$ 의 값이 클수록  $S(K_a)$ 가 작아지는 데, 이는  $K_a$ 의 값이 아무리 크더라도 이제 통이 安定하다는 사실과 일치되고 있다. 실제로  $K_0$ 의 값이 커지면 감쇠 진동근이 생긴다. 그러나 하축으로부터 멀리 멀어져, 이것이 代表根이 되지 못하고 應答速度는 빨라지나 應答의 진동현상은 거의 볼 수 없기 때문에 二乘面積이 적게 나타나는 것으로 생각된다.

## 6. 結論

以上과 같이 本研究에서는 二捲線 界磁를 갖는 브러시리스 交流發電機에 대하여 各要素의 定數値을 추정 또는 계산하고 系統의 安定性, 定常特性 및 過渡特性 등 制御特性에 대하여 연구하고, 루

우프게인이 系統의 制御特性에 미치는 영향등에 대하여 考察한 결과, 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 二捲線 励磁型 AVR을 갖는 交流發電機는 負荷變動時 옵셋트가 發生하며, 이 옵셋트는 負荷變動量에 比例하고 루우프게인  $K_0$ 값이 클수록 작게된다.
2. 옵셋트를 줄이기 위해서는 루우프게인  $K_0$ 의 값을 가능한 한 크게해야 하고  $K_0$ 의 값을 크게 하더라도 계통은 安定하도록 設計되어 있다.  
(供試發電機의 安定條件  $K_0 > 0.08134$ )
3.  $K_0$ 값이 커질 때 감쇠 진동근이 생기나 허축으로부터 멀리 떨어져 빨리 감쇠해 버리고 응답에 별로 영향을 미치지 못한다.
4. 二乘誤差面積은  $K_0$ 의 값이 클수록 작아진다.  
(供試發電機에서는  $7.4 \times 10^{-8}$ 에 수렴한다.)

本研究에서 理論과 實驗은 대체로一致하였으나,  $K_0$ 가 클 때 옵셋트에 있어서 다소 차이가 있는 바, 이는 本 實驗에 사용한 發電機의 原動機가 誘導電動機로서 電源의 電壓變動과 電磁카프링에 의한 速度制御에서 발생되는 速度 옵셋트의 영향에 기인된 것으로 생각된다. 이러한 문제에 대해서는 앞으로 속도제어 특성이 좋은 原動機에 의하여 구동되는 交流發電機를 이용하여 實驗을 행하고 더 옥 검토를 하여야 할 것이다.

#### 參 考 文 獻

1. 李成馥: 電氣工學解說(下), 太和出版社, 1983. pp. 211~299.
2. 廣田實: 船舶制御 SYSTEM, 成山堂, 1982. pp. 115~129.
3. 大洋電機 技術開發部: 自動電壓調整器, 技術資料 PG-184.
4. 梁注鎬: 定電壓源으로써의 直流分捲 發電機의 自動制御裝置에 관한 研究, 水大論文集, 1980.
5. 大洋電機 技術開發部: AVR調整要領書, 技術資料 PG-102.
6. 武田幸男: 船用 Thyristor機器, 海文堂, 1977. pp. 0~100.
7. 根岸道明外 3名: 自勵交流發電機用 半波分流 自動電壓調整器에 대하여, 日本機關學會 第三卷 第三號, 1968. pp. 158~164.
8. 河注植: 自動制御工學, 海文出版部 1976. pp. 88~114, 187~231.
9. 大洋電機 技術開發部: TW型 Brushless A.C. Generator.
10. " : Damping回路의 考察, 技術資料.